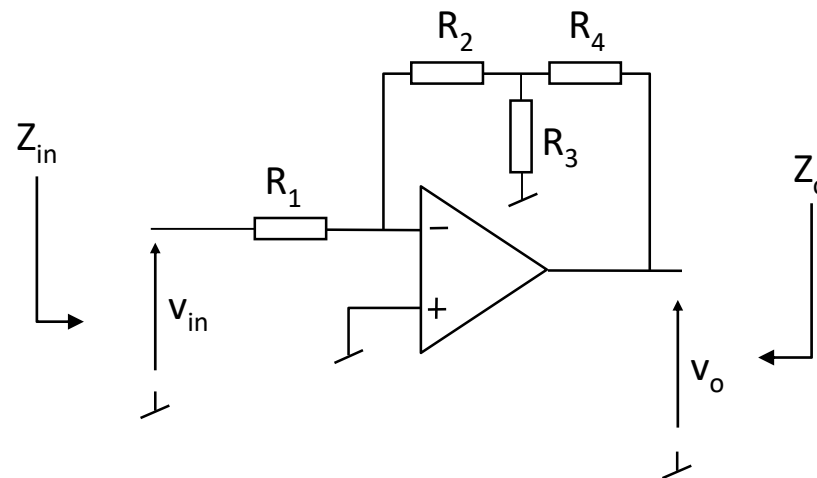


Operationsforstærkeren kan regnes ideel i spørgsmål 1 til og med 4.

1. Find et bogstavudtryk og beregn en talværdi for α .
2. Find et bogstavudtryk og beregn en talværdi for β .
3. Find et bogstavudtryk og beregn en talværdi for $A_{\text{SIGN}} = v_o/v_{\text{in}}$.
4. Hvad kan fordelene være ved dette kredsløb fremfor en ganske almindelig inverterende kobling?

Operationsforstærkeren erstattes nu med μA741C , og i de følgende spørgsmål kan temperaturen regnes konstant lig 25°C , og μA741C er forsynet med $\pm 15\text{ V}$.

5. Find den max. procentiske fejl på A_{SIGN} hidrørende fra ikke ideel åbensløjfeforstærkning.
6. Beregn en talværdi (typiske data) for Z_o .
7. Beregn minimumsværdien for Z_{in} .



$$R_1 = 1,0 \text{ M}\Omega$$


$$R_2 = 1,0 \text{ M}\Omega$$

$$R_3 = 10,2 \text{ k}\Omega$$


$$R_4 = 1,0 \text{ M}\Omega$$

The objective of this problem is to investigate the effects of finite gain, finite input impedance, and nonzero output impedance of the Op Amp on the voltage follower. Consider the circuit, including the op-amp model, shown in the Figure below.

- Derive an expression for the circuit voltage gain v_o/v_s .
Evaluate your expression for $A_{OL} = 10^5$, $R_{in} = 1 \text{ M}\Omega$, and $R_o = 25 \text{ }\Omega$. Compare this result with the circuit gain assuming an ideal Op Amp.
- Derive an expression for the circuit input impedance $Z_{in} = v_s/i_s$. Evaluate your expression for $A_{OL} = 10^5$, $R_{in} = 1 \text{ M}\Omega$, and $R_o = 25 \text{ }\Omega$. Compare this result to the input impedance with an ideal Op Amp.
- Derive an expression for the circuit output impedance Z_o .
Evaluate your expression for $A_{OL} = 10^5$, $R_{in} = 1 \text{ M}\Omega$, and $R_o = 25 \text{ }\Omega$. Compare this result with the output impedance of the circuit assuming an ideal Op Amp.

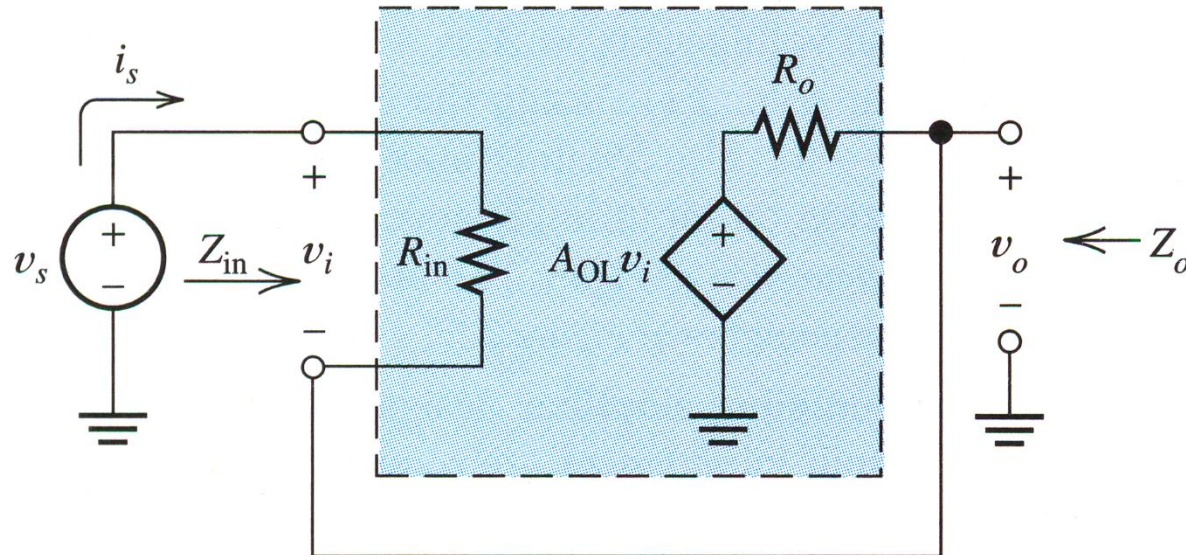

B1

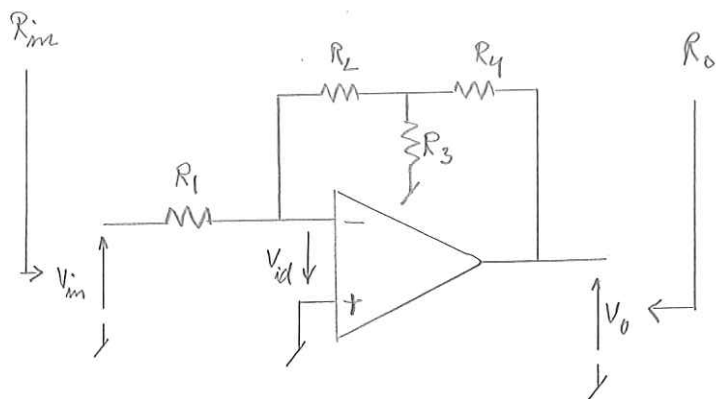


$$R_1 = R_2 = R_4 = 1,0 \text{ M}\Omega$$

$$R_3 = 10,2 \text{ k}\Omega$$

Op Amp ideel i sp. 1-4.

Sp. 1


$$\alpha = \frac{V_{id}}{V_{in}} \bigg|_{V_o=0}$$

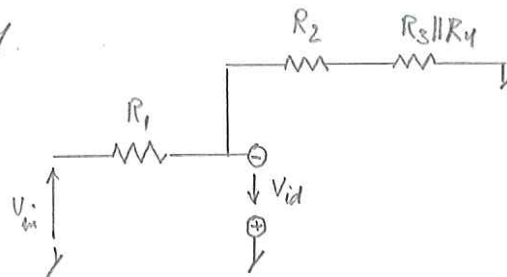

$$\alpha = - \frac{R_2 + R_3 \parallel R_4}{R_1 + R_2 + R_3 \parallel R_4} = - \frac{10^6 + 10,2 \cdot 10^3 \parallel 10^6}{10^6 + 10^6 + 10,2 \cdot 10^3 \parallel 10^6} = -0,5025 \approx \underline{\underline{-0,5}}$$

Sp. 2

$$\beta = - \frac{V_{id}}{V_o} \bigg|_{V_{in}=0}$$

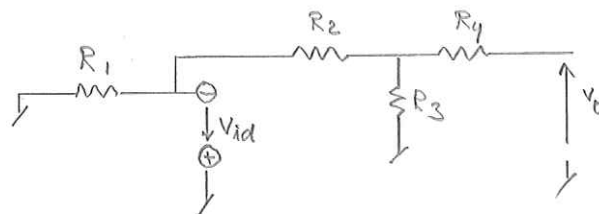

$$\beta = \frac{R_3 \parallel (R_1 + R_2)}{R_4 + R_3 \parallel (R_1 + R_2)} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{10,2 \cdot 10^3 \parallel (10^6 + 10^6)}{10^6 + 10,2 \cdot 10^3 \parallel (10^6 + 10^6)} \cdot \frac{10^6}{10^6 + 10^6} = 5,0 \cdot 10^{-3}$$

Sp. 3

Op. Amp ideel $\Rightarrow \underline{\underline{A_{sig} = \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{\alpha}{\beta} = - \frac{0,5025}{5,0 \cdot 10^{-3}} = \underline{\underline{-100}}}}$

Sp. 4

En traditionel inverterende kobling ville kræve en 100 M Ω modstand i feedback, såfremt indg. modstand på 1 M Ω og $A_{sig} = -100$ skulle bibeholdes.

En modstand på 100 M Ω er i praksis urealistisk!

Sp. 5

$$\mu A741C : A_{OL_{min}} = 20 \text{ V/mV} = 20 \cdot 10^3$$

$$K_f = \frac{1}{1 + \frac{1}{\beta A_{OL}}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{5,0 \cdot 10^{-3} \cdot 20 \cdot 10^3}} = 0,9901 \quad *)$$

$$F_{eff} : 1 - |K_f| = 1 - 0,9901 = 0,0099 \quad \approx \underline{\underline{1\%}}$$

Sp. 6

$$\mu A741C \text{ (typiske data)} : Z_o = 75 \Omega ; A_{OL} = 200 \cdot 10^3$$

$$R_o = \frac{Z_o}{1 + \beta \cdot A_{OL}} = \frac{75}{1 + 5,0 \cdot 10^{-3} \cdot 200 \cdot 10^3} = 74,93 \cdot 10^{-3} \quad \approx \underline{\underline{75 \text{ m}\Omega}}$$

Sp. 7

$$A_{OL} \gg 1 \Rightarrow e^- \approx 0 \text{ V (virtual stel)} \Rightarrow$$


$$R_{in} \approx R_1 = \underline{\underline{1 \text{ M}\Omega}}$$

*) Her er ikke taget hensyn til faseadgang i A_{OL} .
Dette kommer senere.

(B2)

$$A_{OL} = 10^5; \quad R_{in} = 1M\Omega; \quad R_o = 25\Omega$$

Op Amp koblet som spenningsfølger:

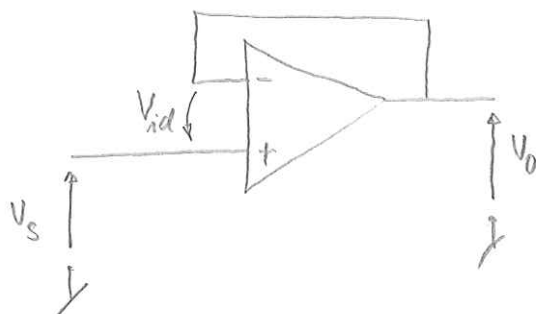

Ideelt:


$$V_o = V_s \Rightarrow$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_s} = 1$$

a)

Forsterkning A_v

Akv. diagram:

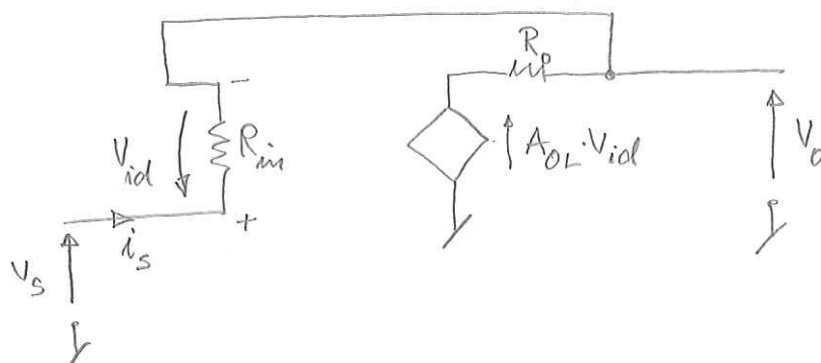

$$\alpha = \left. \frac{V_{id}}{V_{in}} \right|_{V_o=0} = 1; \quad \beta = - \left. \frac{V_{id}}{V_o} \right|_{V_s=0} = 1$$

$$A_v = \frac{\alpha}{\beta} \cdot K_f = 1 \cdot K_f \leftarrow \text{Fgl ligger i } K_f$$

$$K_f = \frac{1}{1 + \frac{1}{\beta A_{OL}}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{1 \cdot 10^5}} = 0,999990001 \Rightarrow$$

$$A_v = \frac{\alpha}{\beta} \cdot K_f = 1 \cdot 0,999990001 \approx \underline{\underline{0,999990}}$$

$$\text{Fgl p\aa } A_v: 1 - 0,999990001 \approx 10 \text{ ppm}$$

Indgangsimpedans Z_{in}

b)

$$Z_{in} = \frac{V_s}{i_s}$$

$\sum V = 0$ benyttes på øvr. diagram:

$$V_s = i_s \cdot R_{in} + i_s \cdot R_o + A_{OL} \cdot V_{id} = i_s (R_{in} + R_o + A_{OL} \cdot R_{in}) \Rightarrow$$

\uparrow
 $V_{id} = i_s \cdot R_{in}$


$$Z_{in} = \frac{V_s}{i_s} = R_{in} + R_o + A_{OL} \cdot R_{in} = R_o + R_{in}(1 + A_{OL}) = 25 + 10^6(1 + 10^5) = \underline{\underline{10^{11} \Omega}}$$

$Z_{in_{ideal}} \rightarrow \infty$

Udgangsimpedans Z_o

c) Samme princip som når man finder Thevenin imp.:

Nulstil alle
uafhængige
kilder

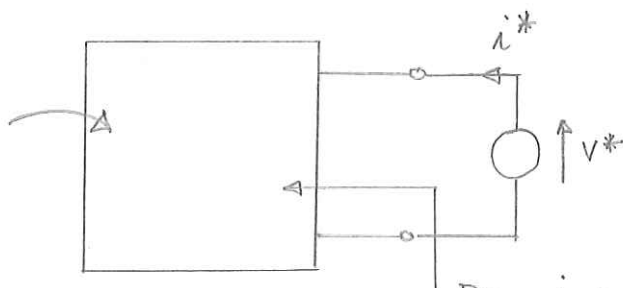


Den impedans, man ser kigger
ind i, er således udgangs-
impedansen (Thevenin),
dvs.:

$$Z_o = \left. \frac{V^*}{i^*} \right|_{V_s = 0}$$

V_s er den uafhængige kilde

Äkv. diagram med $V_S = 0$:

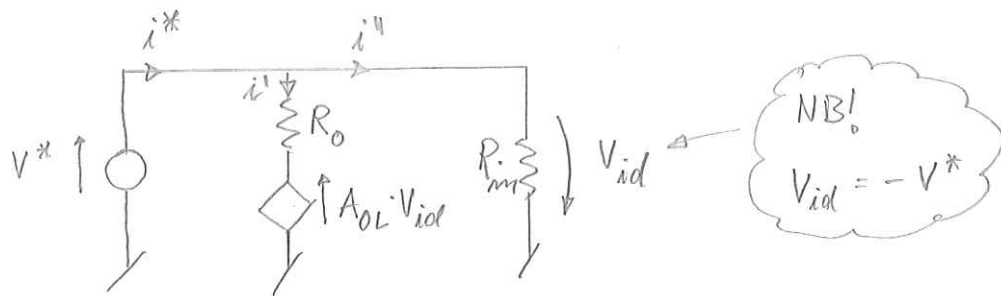

① $i^* = i^I + i^{II}$

$$\left. \begin{aligned} i^I &= \frac{V^* - A_{OL} \cdot V_{id}}{R_o} = \frac{V^* + A_{OL} \cdot V^*}{R_o} \\ i^{II} &= \frac{V^*}{R_{in}} \end{aligned} \right\} \rightarrow \text{①}$$


$$i^* = \frac{V^* + A_{OL} \cdot V^*}{R_o} + \frac{V^*}{R_{in}} \Rightarrow$$

$$\frac{i^*}{V^*} = \frac{1}{Z_o} = \frac{1 + A_{OL}}{R_o} + \frac{1}{R_{in}} \Rightarrow$$

$$Z_o = \frac{R_o}{1 + A_{OL}} \parallel R_{in} \approx \frac{R_o}{1 + A_{OL}} \left| \frac{R_o}{1 + A_{OL}} \ll R_{in} \right| = \frac{25}{1 + 10^5} = \underline{\underline{250 \mu\Omega}}$$

$Z_{o,ideal} = 0 \Omega$

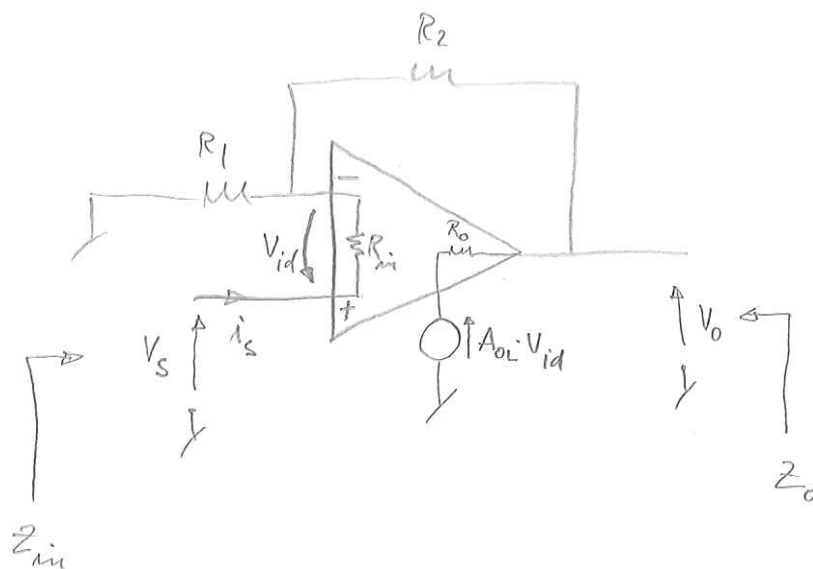
Effekt af negativ feedback på Z_o og Z_{in}



Spændingsfølgeren er blot et specialtilfælde af ovenstående ikke-inverterende kobling med $R_2 = 0 \Omega$ og $R_1 \rightarrow \infty$.


Hvad er β for ovenstående?

$$\beta = - \frac{V_{id}}{V_o} \Big|_{V_s=0}$$

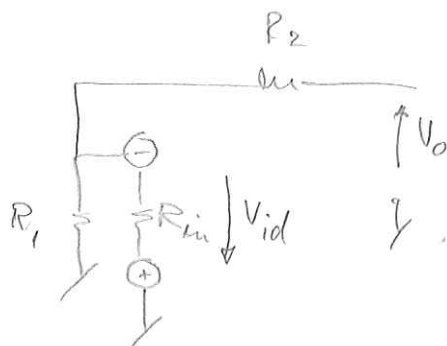

$$\beta = \frac{R_1 \parallel R_{in}}{R_2 + R_1 \parallel R_{in}}$$

$Z_o \sim$ Theveninimpedansen

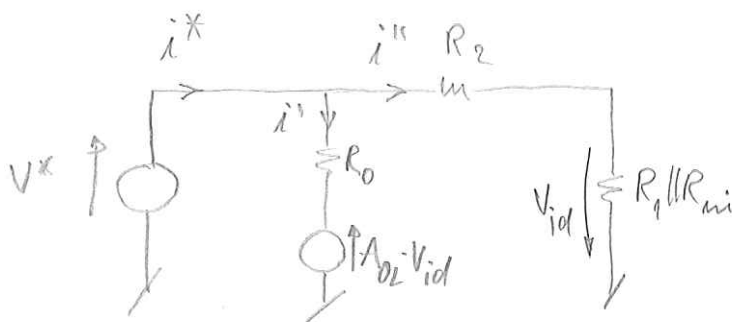

$$Z_o = \frac{V^*}{i^*} \Big|_{V_s=0}$$

$$(1) i^* = i' + i''$$

$$i' = \frac{V^* - A_{OL} \cdot V_{id}}{R_o}$$

$$V_{id} = - \frac{R_1 \parallel R_{in}}{R_2 + R_1 \parallel R_{in}} \cdot V^* = -\beta \cdot V^*$$

$$\left. \begin{array}{l} i' = \frac{V^* - A_{OL} \cdot V_{id}}{R_o} \\ V_{id} = -\beta \cdot V^* \end{array} \right\} \rightarrow i' = \frac{V^* + A_{OL} \cdot \beta \cdot V^*}{R_o} \quad (2)$$

$$i'' = \frac{V^*}{R_2 + R_1 \parallel R_{in}} \quad (3)$$

(2) og (3) indsæt i (1) \rightarrow

$$i^* = \frac{V^* + \beta A_{OL} \cdot V^*}{R_o} + \frac{V^*}{R_2 + R_1 \parallel R_{in}} \Rightarrow$$

$$\frac{i^*}{V^*} = \frac{1}{Z_o} = \frac{1 + \beta A_{OL}}{R_o} + \frac{1}{R_2 + R_1 \parallel R_{in}} \Rightarrow$$

$$Z_o = \frac{R_o}{1 + \beta A_{OL}} \parallel (R_2 + R_1 \parallel R_{in}) \approx \frac{R_o}{1 + \beta A_{OL}} \quad (R_2 + R_1 \parallel R_{in}) \gg \frac{R_o}{1 + \beta A_{OL}}$$

$$\frac{1}{R_x} = \frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_B} \Rightarrow$$

$$R_x = R_A \parallel R_B$$

(Her ses bort fra R_o)

\downarrow

$$V_{id} = e^+ - e^- = V_s - \beta V_o \approx V_s - \beta A_{OL} \cdot V_{id} \Rightarrow$$

$$V_{id} (1 + \beta A_{OL}) = V_s$$

\uparrow

$$V_{id} = i_s \cdot R_{in}$$

$$\left. \begin{array}{l} V_{id} (1 + \beta A_{OL}) = V_s \\ V_{id} = i_s \cdot R_{in} \end{array} \right\} \rightarrow i_s \cdot R_{in} (1 + \beta A_{OL}) = V_s \Rightarrow$$

$$Z_{in} = \frac{V_s}{i_s} = \underline{\underline{R_{in} (1 + \beta A_{OL})}}$$

$$Z_{in} = \frac{V_s}{i_s}$$