

Lektion 1

Kombinatoriske Logiske Kredse

Emil Lykke Diget

Computerarkitektur og Operativsystemer
Syddansk Universitet

Introduction

Computerarkitektur og Operativsystemer

Viden

- **Kombinatoriske logiske kredse**
- Memorytyper
- Memoryinterface incl. timing
- Adressedekodning
- Interrupt og exceptions
- Computerdesign
- Register-transfer level
- Datapath
- Control unit
- Instruktionssæt
- Pipeline
- Cache
- Processer og tråde
- Context switch
- Inter-process synkronisering og kommunikation, kritiske sektorer og semaphores

Færdigheder


- Redegøre for principperne og algoritmerne bag operativsystemets centrale funktioner
- **Forstå opbygningen af en moderne CPU**
- Kende de almindeligt forekomne memorytyper
- Forstå centrale begreber omkring et operativsystems afvikling af et program

Kompetencer

- Implementere operativsystemsfunktioner i et RTOS (Real Time Operating System)

- Lektion 1: Kombinatoriske Logiske Kredse
- Lektion 2: En Simpel Computer
- Lektion 3: Hukommelse
- Lektion 4: Mikroarkitektur
- Lektion 5: Micro-assembly og IJVM
- Lektion 6: Optimering af Mikroarkitekturdesign

Lagdelt Computermodel

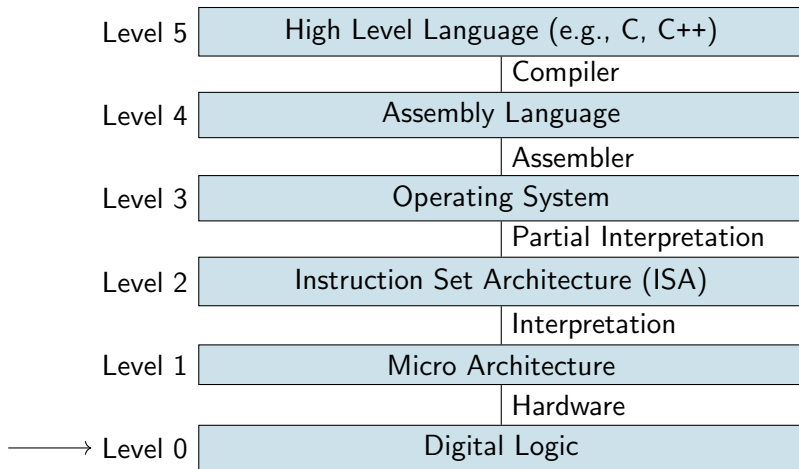

En computer er opbygget af **kombinatoriske logiske kredse**, der styres af signaler, der kan have to tilstande: Høj (1) og lav (0).

Derfor skal vi gennemgå talsystemer, og mere specifikt det **binære talsystem**.

Talsystemer

- Hexadecimal

- Konvertering

- Negative Binære Tal

Digitale Kredsløb

Boolsk Algebra

ALU

- Decoder

- Logisk Enhed

- Full Adder

- 8-bit ALU

Opsummering

Talsystemer

- Hexadecimal

- Konvertering

- Negative Binære Tal

Digitale Kredsløb

Boolsk Algebra

ALU

Opsummering

Titalssystemet kender vi alle sammen.

Hvert ciffer kan være 0-9.

Det består af en række decimaler og måske et punktum.

$$\begin{array}{ccccccccccccccc} & & & 100\text{ere} & 10\text{ere} & 1\text{ere} & & \frac{1}{10}\text{ere} & \frac{1}{100}\text{ere} & \frac{1}{1000}\text{ere} & & & & & \\ d_n & \dots & d_2 & d_1 & d_0 & \cdot & d_{-1} & d_{-2} & d_{-3} & \dots & d_{-\eta} \end{array}$$

$$\text{Tal} = \sum_{i=-\eta}^n d_i \cdot k^i \quad (1)$$

hvor radix $k = 10$.

Titalssystemet kender vi alle sammen.

Hvert ciffer kan være 0-9.

Det består af en række decimaler og måske et punktum.

$$\begin{array}{ccccccccccccccc} & & & 100\text{ere} & 10\text{ere} & 1\text{ere} & & \frac{1}{10}\text{ere} & \frac{1}{100}\text{ere} & \frac{1}{1000}\text{ere} & & & & & \\ d_n & \dots & d_2 & d_1 & d_0 & \cdot & d_{-1} & d_{-2} & d_{-3} & \dots & d_{-\eta} \end{array}$$

$$\text{Tal} = \sum_{i=-\eta}^n d_i \cdot k^i = \sum_{i=-\eta}^n d_i \cdot 10^i, \quad (1)$$

hvor radix $k = 10$.

Tallet 1337 i decimaltal ($k = 10$).

d_3		d_2		d_1		d_0	
1		3		3		7	
$1 \cdot 10^3$	+	$3 \cdot 10^2$	+	$3 \cdot 10^1$	+	$7 \cdot 10^0$	
1000	+	300	+	30	+	7	= 1337

Når man arbejder med computere, er det ofte brugbart at regne med følgende talsystemer:

- $k = 2$, binary
- $k = 8$, octal
- $k = 16$, hexadecimal

$$\text{Tal} = \sum_{i=-\eta}^n d_i \cdot k^i$$

Radix $k = 2$; to cifre

0 1

Et ciffer kaldes en **bit**.

$$\text{Tal} = \sum_{i=-\eta}^n d_i \cdot 2^i \quad (2)$$

Radix $k = 2$; to cifre

0 1

Tallet 1337_{10} til binær.

Et ciffer kaldes en **bit**.

$$\text{Tal} = \sum_{i=-\eta}^n d_i \cdot 2^i \quad (2)$$

Et ciffer kaldes en **bit**.

Radix $k = 2$; to cifre

0 1

$$\text{Tal} = \sum_{i=-\eta}^n d_i \cdot 2^i \quad (2)$$

Tallet 1337_{10} til binær.

d_{10}	d_9	d_8	d_7	d_6	d_5	d_4	d_3	d_2	d_1	d_0
1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1
$1 \cdot 2^{10} + 0 \cdot 2^9 + 1 \cdot 2^8 + 0 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$										
$1024 + 0 + 256 + 0 + 0 + 32 + 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 1337$										

10100111001_2 eller $0b10100111001$.

Radix $k = 8$; otte cifre

0 1 2 3 4 5 6 7

$$\text{Tal} = \sum_{i=-\eta}^n d_i \cdot 8^i \quad (3)$$

Radix $k = 8$; otte cifre

0 1 2 3 4 5 6 7

$$\text{Tal} = \sum_{i=-\eta}^n d_i \cdot 8^i \quad (3)$$

Tallet 1337 til oktal.

d_3		d_2		d_1		d_0	
2		4		7		1	
$2 \cdot 8^3$	+	$4 \cdot 8^2$	+	$7 \cdot 8^1$	+	$1 \cdot 8^0$	
1024	+	256	+	56	+	1	= 1337

2471_8 eller 02471.

Hexadecimal

Radix $k = 16$; seksten cifre

0	1	2	3	4	5	6	7
8	9	A	B	C	D	E	F

$$\text{Tal} = \sum_{i=-\eta}^n d_i \cdot 16^i \quad (4)$$

Hexadecimal

Radix $k = 16$; seksten cifre

0	1	2	3	4	5	6	7
8	9	A	B	C	D	E	F

$$\text{Tal} = \sum_{i=-\eta}^n d_i \cdot 16^i \quad (4)$$

Tallet 1337 til hexadecimal.


d_2		d_1		d_0	
5		3		9	
<hr/>					
$5 \cdot 16^2$	+	$3 \cdot 16^1$	+	$9 \cdot 16^0$	
<hr/>					
1280	+	48	+	9	= 1337

539_{16} eller $0x539$.

Konvertering mellem oktal, hexadecimal og binær er simpel.

Fra binær til oktal:

010 100 111 001

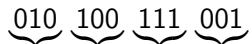

Saml tre bits sammen fra højre og konverter til oktal ciffer.

Konvertering mellem oktal, hexadecimal og binær er simpel.

Fra binær til oktal:

$$\begin{array}{cccc} 010 & 100 & 111 & 001 \\ \underbrace{\hspace{1cm}} & \underbrace{\hspace{1cm}} & \underbrace{\hspace{1cm}} & \underbrace{\hspace{1cm}} \\ 2 & 4 & 7 & 1 \end{array}$$

Saml tre bits sammen fra højre og konverter til oktal ciffer.

Konvertering mellem oktal, hexadecimal og binær er simpel.

Fra binær til oktal:

$$\begin{array}{cccc} 010 & 100 & 111 & 001 \\ \underbrace{\hspace{1cm}} & \underbrace{\hspace{1cm}} & \underbrace{\hspace{1cm}} & \underbrace{\hspace{1cm}} \\ 2 & 4 & 7 & 1 \end{array}$$

Saml tre bits sammen fra højre og konverter til oktal ciffer.

Fra binær til hexadecimal:

$$\begin{array}{ccc} 0101 & 0011 & 1001 \\ \underbrace{\hspace{1cm}} & \underbrace{\hspace{1cm}} & \underbrace{\hspace{1cm}} \end{array}$$

Saml fire bits sammen fra højre og konverter til hexadecimal ciffer.

Konvertering mellem oktal, hexadecimal og binær er simpel.

Fra binær til oktal:

$$\begin{array}{cccc} 010 & 100 & 111 & 001 \\ \underbrace{\hspace{1cm}} & \underbrace{\hspace{1cm}} & \underbrace{\hspace{1cm}} & \underbrace{\hspace{1cm}} \\ 2 & 4 & 7 & 1 \end{array}$$

Saml tre bits sammen fra højre og konverter til oktal ciffer.

Fra binær til hexadecimal:

$$\begin{array}{ccc} 0101 & 0011 & 1001 \\ \underbrace{\hspace{1cm}} & \underbrace{\hspace{1cm}} & \underbrace{\hspace{1cm}} \\ 5 & 3 & 9 \end{array}$$

Saml fire bits sammen fra højre og konverter til hexadecimal ciffer.

Konvertering mellem oktal, hexadecimal og binær er simpel.

Fra binær til oktal:

$$\begin{array}{cccc} 010 & 100 & 111 & 001 \\ \underbrace{\hspace{1cm}} & \underbrace{\hspace{1cm}} & \underbrace{\hspace{1cm}} & \underbrace{\hspace{1cm}} \\ 2 & 4 & 7 & 1 \end{array}$$

Saml tre bits sammen fra højre og konverter til oktal ciffer.

Fra binær til hexadecimal:

$$\begin{array}{ccc} 0101 & 0011 & 1001 \\ \underbrace{\hspace{1cm}} & \underbrace{\hspace{1cm}} & \underbrace{\hspace{1cm}} \\ 5 & 3 & 9 \end{array}$$

Saml fire bits sammen fra højre og konverter til hexadecimal ciffer.

Konvertering den anden vej er lige så simpel.

Algoritme til Konvertering fra Decimal til Binær

```
function dec2bin(int number)
{
    if number == 0
    {
        return '0';
    }
    else
    {
        return dec2bin(floor(number / 2)) \
            + str(mod(number, 2));
    }
}
```


Indtil videre kan vi repræsentere positive tal i binær. Men hvad med de negative?
Fire forskellige systemer. Vi kigger på et 8-bit tal.

$$N = 00110010_2 = 50_{10}$$

- Signed magnitude

Bittet længst til venstre er fortegnsbitt (0 er + og 1 er -).

Resten repræsenterer den absolutte værdi af tallet.

$$-N = 10110010$$

Indtil videre kan vi repræsentere positive tal i binær. Men hvad med de negative?
Fire forskellige systemer. Vi kigger på et 8-bit tal.

$$N = 00110010_2 = 50_{10}$$

- Et-komplement

Bittet længst til venstre er fortegnsbitt (0 er + og 1 er -).

Erstat 0 med 1 og 1 med 0 i alle 8.

$$-N = 11001101$$

Indtil videre kan vi repræsentere positive tal i binær. Men hvad med de negative?
Fire forskellige systemer. Vi kigger på et 8-bit tal.

$$N = 00110010_2 = 50_{10}$$

■ To-komplement

Bittet længst til venstre er fortegnsbitt (0 er + og 1 er -).

Negering kræver to skridt.

1. Erstat alle 0 med 1 og 1 med 0.
2. Læg 1 til resultatet.

$$-N = 11001110$$

Indtil videre kan vi repræsentere positive tal i binær. Men hvad med de negative?
Fire forskellige systemer. Vi kigger på et 8-bit tal.

$$N = 00110010_2 = 50_{10}$$

- Excess $2^{m-1} = 128$

Repræsenterer et tal som summen af tallet selv og $2^{m-1} = 2^7 = 128$.

Svarer til to-komplement med inverteret MSB.

$$-N = 01001110$$

Negative Tal

Sammenligning

Decimal	Unsigned	Sign-magnitude	Ones' complement	Two's complement	Excess-8 (biased)
15	1111	-	-	-	-
14	1110	-	-	-	-
13	1101	-	-	-	-
12	1100	-	-	-	-
11	1011	-	-	-	-
10	1010	-	-	-	-
9	1001	-	-	-	-
8	1000	-	-	-	-
7	0111	0111	0111	0111	1111
6	0110	0110	0110	0110	1110
5	0101	0101	0101	0101	1101
4	0100	0100	0100	0100	1100
3	0011	0011	0011	0011	1011
2	0010	0010	0010	0010	1010
1	0001	0001	0001	0001	1001
0	0000	0000	0000	0000	1000
-0		1000	1111		
-1	-	1001	1110	1111	0111
-2	-	1010	1101	1110	0110
-3	-	1011	1100	1101	0101
-4	-	1100	1011	1100	0100
-5	-	1101	1010	1011	0011
-6	-	1110	1001	1010	0010
-7	-	1111	1000	1001	0001
-8	-	-	-	1000	0000

Talsystemer

Digitale Kredsløb

Boolsk Algebra

ALU

Opsummering

I et digitalt kredsløb kan et signal kun antage to værdier: 0 og 1.
Binært tal!

Gates


En gate kan beregne forskellige funktioner med binære input.

På elektronik-niveau bliver der brugt en transistor.

Gates

En gate kan beregne forskellige funktioner med binære input.

 
På elektronik-niveau bliver der brugt en transistor.



Gates

En gate kan beregne forskellige funktioner med binære input.

 På elektronik-niveau bliver der brugt en transistor.




Figur: Inverter, NOT


Gates

En gate kan beregne forskellige funktioner med binære input.

 På elektronik-niveau bliver der brugt en transistor.




Figur: Inverter, NOT

 


Gates

En gate kan beregne forskellige funktioner med binære input.

 På elektronik-niveau bliver der brugt en transistor.



Figur: Inverter, NOT

 


Figur: NAND gate


Gates

En gate kan beregne forskellige funktioner med binære input.

 
På elektronik-niveau bliver der brugt en transistor.



Figur: Inverter, NOT

 


Figur: NAND gate

 


Gates

En gate kan beregne forskellige funktioner med binære input.

 
På elektronik-niveau bliver der brugt en transistor.



Figur: Inverter, NOT

 


Figur: NAND gate

 


Figur: NOR gate

NOT

 

A	X
0	1
1	0

NOT

 

A	X
0	1
1	0

NAND




A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NAND



A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NOR

 

A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

NOR



A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

AND



A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

AND



A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR



A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

OR



A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

XOR



A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Talsystemer

Digitale Kredsløb

Boolsk Algebra

ALU

Opsummering

Boolsk Algebra

Algebra til at beskrive logiske kredsløb.

En boolsk funktion har en eller flere input- og output-variable. Alle værdier er binære.

$$X = f(A, B) \quad (5)$$

$X = 0$ når $A = 0, B = 0,$

$X = 1$ når $A = 0, B = 1,$

$X = 1$ når $A = 1, B = 0$

og $X = 1$ når $A = 1, B = 1.$

Hvilken gate?

Boolsk Algebra

Algebra til at beskrive logiske kredsløb.

En boolsk funktion har en eller flere input- og output-variable. Alle værdier er binære.

$$X = f(A, B) \quad (5)$$

$X = 0$ når $A = 0, B = 0,$

$X = 1$ når $A = 0, B = 1,$

$X = 1$ når $A = 1, B = 0$

og $X = 1$ når $A = 1, B = 1.$

Hvilken gate? OR.

Boolsk Algebra

Algebra til at beskrive logiske kredsløb.

En boolsk funktion har en eller flere input- og output-variable. Alle værdier er binære.

$$X = f(A, B) \quad (5)$$

$X = 0$ når $A = 0, B = 0$, $X = 1$ når $A = 0, B = 1$,
 $X = 1$ når $A = 1, B = 0$ og $X = 1$ når $A = 1, B = 1$.

Hvilken gate? OR.

En boolsk funktion med n input kan beskrives af en **sandhedstabel** med 2^n rækker.

OR



A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Matematiske symboler bruges i boolske ligninger.

Addition $+$ er OR.

Multiplikation \cdot er AND.

En streg over \bar{A} er den inverse, NOT.

På den måde kan man gå fra en sandhedstabel til en ligning.

Matematiske symboler bruges i boolske ligninger.

Addition $+$ er OR.

Multiplikation \cdot er AND.

En streg over \bar{A} er den inverse, NOT.

På den måde kan man gå fra en sandhedstabel til en ligning.

A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Matematiske symboler bruges i boolske ligninger.

Addition $+$ er OR.

Multiplikation \cdot er AND.

En streg over \bar{A} er den inverse, NOT.

På den måde kan man gå fra en sandhedstabel til en ligning.

$$X = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Tabel Over Boolske Identiteter

Name	AND form	OR form
Identity law	$1A = A$	$0 + A = A$
Null law	$0A = 0$	$1 + A = 1$
Idempotent law	$AA = A$	$A + A = A$
Inverse law	$A\bar{A} = 0$	$A + \bar{A} = 1$
Commutative law	$AB = BA$	$A + B = B + A$
Associative law	$(AB)C = A(BC)$	$(A + B) + C = A + (B + C)$
Distributive law	$A + BC = (A + B)(A + C)$	$A(B + C) = AB + AC$
Absorption law	$A(A + B) = A$	$A + AB = A$
De Morgan's law	$\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$	$\overline{A + B} = \bar{A} \bar{B}$

Talsystemer

Digitale Kredsløb

Boolsk Algebra

ALU

- Decoder

- Logisk Enhed

- Full Adder

- 8-bit ALU

Opsummering


En computer skal kunne regne.

Til det benyttes et kredsløb kaldet en **Arithmetic Logic Unit** (ALU).


Fire funktioner

F_0	F_1	out
0	0	$A \text{ AND } B$
0	1	$A \text{ OR } B$
1	0	\overline{B}
1	1	$A + B$

1-bit ALU-kredsløb

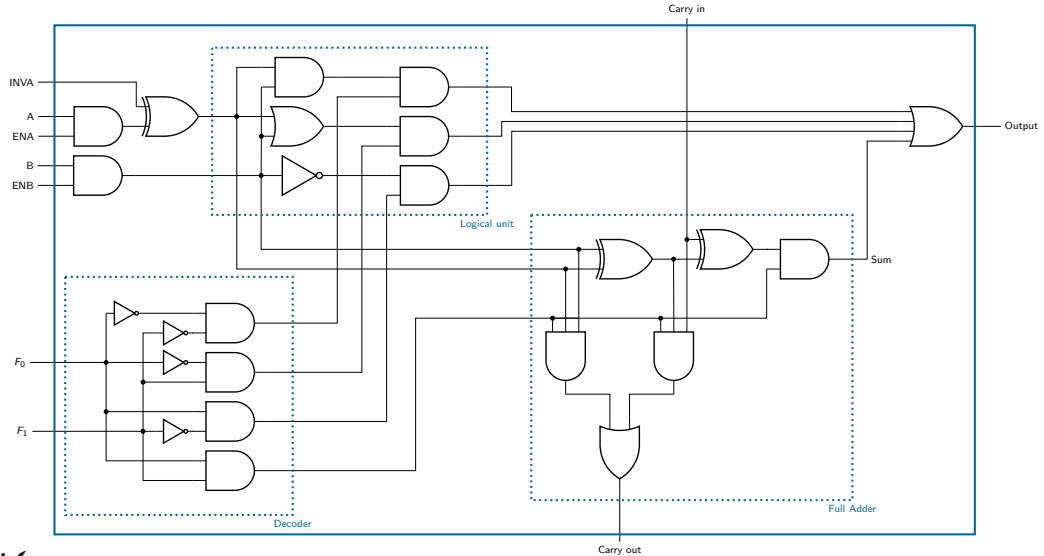


Decoder

 


Funktion: Vælg et output vha.
input-adresse.
Et output højt og de andre output lave.

F_0	F_1	E_3	E_2	E_1	E_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

 

Logisk Enhed (Logical Unit)

Antag $INVA = 0$, $ENA = 1$, $ENB = 1$.

 


Logisk Enhed (Logical Unit)

Antag $INVA = 0$, $ENA = 1$, $ENB = 1$.

Forskellig funktion afhængig af E .

A	B	E_2	E_1	E_0	Out
0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1
0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0

 

$$E_0: A \cdot B.$$


$$E_1: A + B.$$

$$E_2: \overline{B}.$$

Full Adder

Antag $E_3 = 1$.


A	B	Carry in	Carry out	Out
0	0	0	0	0
0	1	0	0	1
1	0	0	0	1
1	1	0	1	0
0	0	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	1	1	0
1	1	1	1	1

 

8-bit ALU

Inputs: INVA, A, ENA, B, ENB, Carry in, F0, F1.

Outputs: Output, Carry out.

 

- Multiplexer
- Demultiplexer
- Decoder
- Komperator
- Shifters
- Latches
 - ▶ SR latch (set-reset)
 - ▶ D lat
 - ▶ Flip-flops
- ...

Talsystemer

Digitale Kredsløb

Boolsk Algebra

ALU

Opsummering

- Talsystemer, herunder binary, octal, hexadecimal og konvertering imellem disse.
- Digitale kredsløb og nødvendigheden af især det binære talsystem til forståelse heraf.
- Boolsk algebra og sandhedstabeller.
- En simpel 1-bit ALU og dens elementer. ALUen er “hjernen” af CPUen.

- Opskriv og reducer udtrykket, der kommer af tabellen til højre.
- Reducer følgende udtryk:

$$X = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$$

- ALU

- ▶ Installér en digital-logik simulator, f.eks. [Digital](https://github.com/hneemann/Digital) <https://github.com/hneemann/Digital>.
- ▶ Lav et 1-bit ALU-kredsløb som præsenteret i lektionen.
- ▶ Sæt otte af dem sammen for at lave en 8-bit ALU.

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1